

## ΤΙΤΛΟΣ

### ΦωτοΕκπέμπουσα Δίοδος Light Emitting Diode L.E.D.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ ([Υλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Φ3/147806/Δ4/10-09-2018](#))

#### Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Εργαστηριακό μέρος)

Σχολικό βιβλίο: [ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ \(ΘΕΩΡΙΑ\)](#) (Ενότητα: 6.1.2)  
[ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ \(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ\)](#) (Άσκηση 4 και 18)  
[el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος\\_εκπομπής\\_φωτός](http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_εκπομπής_φωτός)

## ΤΑΞΗ

Τάξη: Β' ΕΠΑ.Λ.  
Τομέας: Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

## ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να ορίζουν την ορθή πολικότητα της LED, να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά αυτής, να χαράσσουν τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της και να υπολογίζουν την αντίσταση προστασίας ώστε να καθορίζουν το Σημείο Λειτουργίας της σε δεδομένο κύκλωμα.

### Μαθησιακά Αποτελέσματα:

**Ορίζει την ορθή πόλωση της LED, συνδέει σωστά αυτή σε δεδομένο κύκλωμα και υπολογίζει το Σημείο Λειτουργίας της βάσει των παραμέτρων των κατασκευαστών αυτής**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

Γνώσεις	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Να ορίζουν ότι η LED είναι ημιαγωγός.</li><li>2. Να ονομάζουν τις χρήσεις του ως ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας και φωτεινής πηγής.</li><li>3. Να αναγνωρίζουν τους ακροδέκτες: <b>Ανοδος</b> και <b>Κάθοδος</b> σε δεδομένη LED.</li><li>4. Να ορίζουν την ορθή πόλωση της LED.</li></ol>
Δεξιότητες	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Να βρίσκουν τις παραμέτρους: <b>Τάση Ορθής Πόλωσης <math>V_F</math></b> και <b>Ρεύμα Ορθής Πόλωσης <math>I_F</math></b> από τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαστών (Datasheets).</li><li>2. Να ελέγχουν τη καλή λειτουργία της LED.</li><li>3. Να πραγματοποιούν απλές εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών προσομοίωσης για τη λήψη μετρήσεων των παραμέτρων <math>V_F</math> και <math>I_F</math> της LED.</li><li>4. Να χαράσσουν την Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της LED.</li><li>5. Να προσδιορίζουν γραφικά την Ευθεία Φόρτου πάνω στην Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της LED για δεδομένο κύκλωμα.</li><li>6. Να ευρίσκουν το Σημείο Λειτουργίας πάνω στη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της LED για δεδομένο κύκλωμα.</li><li>7. Να υπολογίζουν την αντίσταση προστασίας της LED και το Σημείο Λειτουργίας για δεδομένο κύκλωμα.</li></ol>
Στάσεις	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Να αξιοποιεί τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαστών (Datasheets) για την ανεύρεση των παραμέτρων που απαιτούνται.</li></ol>

## ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Πριν την εκτέλεση της μαθησιακής διαδικασίας, ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει:

- Βασικές έννοιες των ημιαγωγών και της επαφής P-N (Γενικά Ηλεκτρονικά (Θεωρία) Β' τάξη ΕΠΑΛ)
- Τη χρήση του πολυμέτρου ως Ωμομέτρου τουλάχιστον.
- Τη στοιχειώδη χρήση του Η/Υ και των εφαρμογών: επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, προβολή παρουσιάσεων, προβολή αρχείων .pdf, προβολή video, προβολή εικόνων και φυλλομετρητή.
- Την ανεύρεση πληροφοριών από το Διαδίκτυο.
- Τη χρήση του λογισμικού SmartTools το οποίο έχουν εγκατεστημένο στον Η/Υ του σπιτιού τους ή τη χρήση του αντίστοιχου διαδικτυακού περιβάλλοντος Smart Cloud.
- Τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος προσομοίωσης Tinkercad/Circuits.
- Τη μεταφορά πίνακα τιμών πάνω σε μιλλιμετρέ χαρτί και τη χάραξη γραμμής πάνω σ' αυτό.

## ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

- Ημιαγωγός
- Προσμείξεις
- Επαφή P-N
- Light Emitting Diode
- Δίοδος Εκπομπής Φωτός
- Τάση Ορθής Πόλωσης  $V_F$
- Ρεύμα Ορθής Πόλωσης  $I_F$
- Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς
- Σημείο Λειτουργίας.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

- Leds διαφορετικών χρωμάτων
- Η/Υ
- Βιντεοπροβολέας
- Πολύμετρα με ακροδέκτες ως Ωμόμετρα
- Μολύβι, Στυλό μπλε και μαύρου χρώματος,
- Χάρακας

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

- Κείμενο βιβλίου: Δίοδος Φωτοεκπομπής.pdf
- Datasheets: nte3004.pdf, Bright Led specs.pdf
- Εικόνες: led example.png, Leds polarity.jpg  
Led test forward polarity.jpg, Led test reverse polarity.jpg  
Led measurement.png
- Φύλλο έργου πρακτικού μέρους (Φ.Ε. 1., 2.)
- Φύλλο έργου για εργασία στο σπίτι (Φ.Ε. 3.)

## ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

- Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
- Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών με Η/Υ
- Εργαστήριο Πληροφορικής
- Αιθουσα Διδασκαλίας με Η/Υ

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διδακτική αυτή ενότητα θα διδαχθεί ως **Εργαστηριακό μάθημα** διάρκειας δύο διδακτικών ωρών.

Το διδακτικό σενάριο διακρίνεται σε δύο μέρη:

Το θεωρητικό μέρος που είναι εναλλαγή πολύ μικρής διάρκειας εισηγήσεων και ερωταποκρίσεων.

Και το πρακτικό μέρος όπου οι μαθητές ελέγχουν τις leds και πραγματοποιούν μετρήσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης. Αυτό το πρακτικό μέρος επιλέχθηκε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια έτσι ώστε οι μαθητές να μην είναι μόνο παθητικοί δέκτες της εισήγησης όπου πολλοί από αυτούς χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους.

Κατ' αυτό το πρακτικό μέρος συμμετέχουν ενεργά αξιοποιώντας τις χειριστικές τους ικανότητες, αναγνωρίζουν τη πολικότητα των leds, ελέγχουν τη σωστή λειτουργία τους, και υπολογίζουν την αντίσταση προστασίας αυτών σε δεδομένο κύκλωμα. Ετσι οι μαθητές, δρώντας ψυχοκινητικά, μπορούν να συνδέσουν τη led σ' ένα οποιοδήποτε κύκλωμα κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς και συνειδητοποιώντας ότι και αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν στοιχειώδη κυκλώματα και ότι τα ηλεκτρονικά και τα εξαρτήματα αυτών δεν είναι υπερβατικές έννοιες που διαφεύγουν από το αντιληπτικό τους πεδίο.

### Φάσεις Διδακτικού Σεναρίου

α/α	Φάσεις	Διάρκεια κάθε φάσης (σε λεπτά)	Εκπαιδευτικές Τεχνικές για κάθε φάση	Εκπαιδευτικά/Τεχνολογικά Μέσα, Υλικά, Όργανα για κάθε φάση
1	<b>Εισαγωγή.</b> Η led ως εξάρτημα.	3'	Ερωτήσεις- απαντήσεις.	Δείγματα leds.
2	<b>Θεωρητικό μέρος Διδακτικού Σεναρίου.</b> Λειτουργία led. Πολικότητα led. Διαφορετικά χρώματα led.	20'	Εισήγηση. Ατομική εργασία.	Η/Υ – Βιντεοπροβολέας. Κείμενο βιβλίου: <b>Δίοδος Φωτοεκπομπής.pdf</b> Εικόνες: <b>led example.png</b> <b>Leds polarity.jpg</b> Φύλλο Εργου 1. Η/Υ μαθητών - Διαδίκτυο Cmap Cloud
3	<b>Πρακτικό μέρος 1ο Διδακτικού Σεναρίου.</b> Ελεγχος led.	15'	Εισήγηση. Επίδειξη. Ατομική εργασία.	Η/Υ – Βιντεοπροβολέας. Datashets: <b>n3004.pdf</b> <b>Bright Led specs.pdf</b> Εικόνες: <b>Led test forward polarity.jpg.</b> <b>Led test reverse polarity.jpg.</b> Φύλλο Εργου 2. Leds διαφορετικών χρωμάτων. Πολύμετρο ως Ωμόμετρο.
4	<b>Πρακτικό μέρος 2ο Διδακτικού Σεναρίου.</b> Χάραξη Χαρακτηριστικής Καμπύλης Μεταφοράς led. Ευθεία φόρτου led. Σημείο λειτουργίας. Αντίσταση προστασίας.	35'	Εισήγηση. Ατομική εργασία.	Εικόνα: <b>Led measurement.png</b> Η/Υ μαθητών – Διαδίκτυο Tinkercad/circuits Φύλλο Εργου 2.
5	<b>Επίλογος.</b> Ανακεφαλαίωση και προετοιμασία του επόμενου μαθήματος.	15'	Εισήγηση. Ατομική εργασία.	Η/Υ – Βιντεοπροβολέας. Φύλλο Εργου 1. Η/Υ μαθητών - Διαδίκτυο Cmap Cloud Φύλλο Εργου 3. για εργασία και αξιολόγηση στο σπίτι.

## Ανάλυση των φάσεων του σεναρίου

1. Στη φάση 1 (**Εισαγωγή**) του διδακτικού σεναρίου μοιράζονται στους μαθητές leds διαφορετικών χρωμάτων και ακολουθούν ερωταποκρίσεις για την ταυτότητα του εξαρτήματος. Προκαλείται έτσι το ενδιαφέρον των μαθητών περιεργαζόμενοι τα leds.

2. Στη φάση 2 (**Θεωρητικό μέρος Διδακτικού Σεναρίου**) γίνεται εισήγηση με τη χρήση του κειμένου βιβλίου: [Δίοδος Φωτοεκπομπής.pdf](#) και των εικόνων: [led\\_example.png](#) και [Leds\\_polarity.jpg](#) και ακολουθούν ερωταποκρίσεις. Επισημαίνεται ότι το led είναι δίοδος άρα έχει πολικότητα και χρησιμοποιείται, κυρίως, ως ενδεικτικό λειτουργίας.

Ένα μεγάλο μέρος αυτής της φάσης (10' – 13') αφιερώνεται στη δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές στο Smart Cloud σύμφωνα με τη **1η δραστηριότητα** του **Φύλλο Εργου 1**.. Δίδεται στους μαθητές η πρώτη παράγραφος από τη ελληνική Wikipedia σχετικά με τη led, ελάχιστα τροποποιημένη. Με print-screen σώζουν τη δημιουργία τους στο home folder του δικτύου Η/Υ. Αποκτούμε έτσι μια πρώτη εικόνα για τον τρόπο διασύνδεσης των νέων εννοιών από τους μαθητές. (Αποθηκεύοντας τις εργασίες τους οι μαθητές στο home folder του σχολικού δικτυακού λογαριασμού τους, ο καθηγητής έχει πρόσβαση στις εργασίες μέσω του server.) Εναλλακτικά, ο εννοιολογικός αυτός χάρτης θα μπορούσε να ζητηθεί στην αρχή του μαθήματος πριν την εισήγηση για τις leds ως αρχική διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών.

3. Στη φάση 3 (**Πρακτικό μέρος 1ο του Διδακτικού Σεναρίου**) μοιράζονται στους μαθητές το **Φύλλο Εργου 2**, leds διαφορετικών χρωμάτων (ένα ή δύο από αυτά να είναι βλαμμένα), και πολύμετρα ως Ωμόμετρα με ακροδέκτες.

Γίνεται μικρής διάρκειας εισήγηση σχετικά με την εύρεση των παραμέτρων **Τάση Ορθής Πόλωσης  $V_F$**  και **Ρεύμα Ορθής Πόλωσης  $I_F$**  από τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαστών (Datasheets) [nte3004.pdf](#) και [Bright Led specs.pdf](#). Οι μαθητές συμπληρώνουν τη σχετική **1<sup>η</sup> Δραστηριότητα** του **Φύλλο Εργου 2**..

Ακολουθεί επίδειξη αναγνώρισης των ακροδεκτών των leds και του τρόπου ελέγχου καλής λειτουργίας αυτών. Προβαλλόμενες από τον βιντεοπροβολέα οι δύο εικόνες: [Led test forward polarity.jpg](#) και [Led test reverse polarity.jpg](#) οι μαθητές συμπληρώνουν τη **2<sup>η</sup> Δραστηριότητα** του **Φύλλο Εργου 2**..

4. Στη φάση 4 (**Πρακτικό μέρος 2ο Διδακτικού Σεναρίου**) οι μαθητές προχωρούν στη **3<sup>η</sup> Δραστηριότητα** του **Φύλλο Εργου 2**..

Από τον βιντεοπροβολέα προβάλλεται η εικόνα: [Led measurement.png](#), οι μαθητές δημιουργούν το κύκλωμα, λαμβάνουν τις μετρήσεις και χαράσσουν τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led στη millimetre σελίδα του **Φύλλο Εργου 2**..

Κατά αυτή τη δραστηριότητα εφαρμόζεται καθοδηγούμενη διερευνητική μάθηση όπου οι μαθητές «ξαναμαθαίνουν» ότι η **ηλεκτρική τάση** (ανεξάρτητη μεταβλητή) σπρώχνει το **ηλεκτρικό ρεύμα** (εξηρητημένη μεταβλητή) (το είχαν ξαναδεί χαράσσοντας την αντίστοιχη καμπύλη μεταφοράς για τη αντίσταση και τη δίοδο P-N ) μόνο που τώρα η σχέση αυτή:  $I_F = f(V_F)$  είναι εκθετική και όχι γραμμική όπως στη περίπτωση της αντίστασης.

Η πιο σωστή υλοποίηση (από παιδαγωγικής άποψης) αυτής της φάσης είναι η πραγματοποίηση της αντίστοιχης εργαστηριακής άσκησης που φαίνεται [εδώ](#) στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών με πραγματικά όργανα και εξαρτήματα.

Εάν όμως κάποιο από τα προηγούμενα δεν είναι διαθέσιμο υπάρχει η λύση της παραμετρικής προσομοίωσης με τη χρήση του λογισμικού [multisim](#) εφ' όσον είναι εγκατεστημένο σε Η/Υ.

Επειδή όμως το multisim δεν είναι διαθέσιμο δωρεάν προτείνεται η χρήση του διαδικτυακού προσομοιωτή Tinkercad/circuits της Autodesk.

(Η σύγκριση μεταξύ των δυο προσομοιωτών δεν υφίσταται.

Το multisim κάνει τέτοια προσομοίωση που αγγίζει τα όρια της πραγματικότητας αφού διαθέτει βιβλιοθήκη πραγματικών εξαρτημάτων αλλά δεν είναι δωρεάν διαθέσιμο.

Από την άλλη όμως το Tinkercad/circuits είναι πολύ ευχάριστο από αισθητικής άποψης, έχει αποδεκτή προσομοίωση για απλά κυκλώματα, αναβοσβήνει το led καλύτερα από το multisim, επισημαίνει την υπέρβαση της μέγιστης τιμής του Ρεύματος Ορθής Φοράς  $I_f$  που ενέχει τον κίνδυνο καταστροφής του led (στη πραγματική εργαστηριακή άσκηση θα καταστρεφόταν η led χωρίς προειδοποίηση), είναι δωρεάν διαθέσιμο και η διαδικτυακή πρόσβαση σ' αυτό μπορεί να αποβεί ωφέλιμη και μελλοντικά στους μαθητές αν θέλουν και από μόνοι τους να προσομοιώσουν κυκλώματα για δική τους χρήση. Για τη συγκεκριμένη άσκηση μπορείτε να τη δοκιμάσετε [εδώ](#), επιλέξτε simulate (κάτω αριστερά), κατόπιν Start Simulation (άνω κέντρο) και περιστρέψτε το ποτενσιόμετρο του τροφοδοτικού.)

Κατά τη διάρκεια λήψης των μετρήσεων και της χάραξης της καμπύλης από τους μαθητές ο καθηγητής μπορεί να διερευνήσει τα print-screens του εννοιολογικού χάρτη που υπέβαλλαν οι μαθητές κατά τη **φάση 2.**

Σε ολιγόλεπτη εισήγηση ο καθηγητής υπενθυμίζει τον γραφικό τρόπο χάραξης της Ευθείας Φόρτου πάνω στη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς του led και τη εύρεση του Σημείου Λειτουργίας. Ακολούθως οι μαθητές εφαρμόζουν αυτή στη **4<sup>η</sup> Δραστηριότητα.**

Κατά την **5<sup>η</sup> Δραστηριότητα** δοθέντος του Σημείου Λειτουργίας (από τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του led) και για δεδομένο κύκλωμα ο καθηγητής υπενθυμίζει την εφαρμογή του Νόμου του Ohm και του 2ου Νόμου (Τάσεων) του Kirchhoff για τον υπολογισμό της αντίστασης προστασίας αυτού.

Το **Φύλλο Εργου 2.** παραδίδεται στους καθηγητές για έλεγχο και αξιολόγηση και επιστρέφεται στους μαθητές στο επόμενο μάθημα για να το κρατήσουν για μελλοντική αναφορά.

**5.** Στη φάση 5 (**Επίλογος**) του διδακτικού σεναρίου γίνεται εισήγηση διασαφηνίζοντας τις παρανοήσεις που πιθανότατα φάνηκαν στους εννοιολογικούς χάρτες της **φάσης 2.**

Οι μαθητές εφαρμόζουν τη **2<sup>η</sup> Δραστηριότητα** του **Φύλλου Εργου 1.** που αφορά πάλι τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη στο Smart Cloud με τη χρήση συγκεκριμένων εννοιών αυτή τη φορά. Μπορούμε έτσι να συγκρίνουμε τους δύο εννοιολογικούς χάρτες, πριν και μετά το μάθημα ώστε να αξιολογήσουμε τον τρόπο εμπέδωσης των νέων σχέσεων με τις προϋπάρχουσες έννοιες. Σώζουν την εργασία τους όπως και στη **φάση 2.** για αξιολόγηση.

Γίνεται ενημέρωση για το περιεχόμενο του επόμενου μαθήματος.

Δίδεται στους μαθητές το **Φύλλο Εργασίας 3.** για το σπίτι με την υποχρέωση να το προσκομίσουν την επόμενη φορά για να βαθμολογηθούν.

Μαζεύονται τα εξαρτήματα, και πολύμετρα.

Οι μαθητές στην **1<sup>η</sup> Δραστηριότητα** του **Φύλλου Εργου 3.** επανεισάγουν τις μετρήσεις τους σε μια εφαρμογή λογιστικού φύλλου (Excel ή Calc) με την οποία δημιουργούν και τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς του led. Ένα παράδειγμα με μετρήσεις από τη προσομοίωση μέσω του Tinkercad/circuits φαίνεται [εδώ](#).

Στη **2<sup>η</sup> Δραστηριότητα** δίδεται στους μαθητές ο τύπος (το μοντέλο) μιας led και ζητείται να βρεθεί το φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή στο διαδίκτυο στο οποίο θα βρεθούν οι παράμετροι για να υπολογισθεί η Ευθεία Φόρτου και το Σημείο Λειτουργίας αυτού του led σε δεδομένο κύκλωμα. Με τη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής μπαίνει σε ολοκληρωμένη διαδικασία υπολογισμού και σχεδιασμού κυκλώματος ενδεικτικού led που είναι και η συνηθέστερη εφαρμογή αυτών.

Η **3<sup>η</sup> Δραστηριότητα** είναι το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μέσω των Google Forms.

Για το ερωτηματολόγιο αυτό υπάρχει ένας σκεπτικισμός σχετικά με τη «θέση» του. Συμπληρώνοντας το οι μαθητές από το σπίτι τους, μάλλον χάνει την έννοια της αξιολόγησης. Μπορεί να γίνει στο τέλος της **φάσης 5.** αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά για τα πλαίσια των δύο διδακτικών ωρών. Η καλύτερη επιλογή για να λάβει χώρα είναι, μάλλον, στην αρχή της επόμενης διδακτικής συνεδρίας.

## **ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

(Τα φύλλα εργασίας θα δοθούν εκτυπωμένα)

### **ΦΕ1 - ΤΟ LED ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ**

Σύνδεση των εννοιών led, ημιαγωγός, φωτεινή πηγή, Άνοδος Κάθοδος Ορθή Πόλωση, μεταξύ τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γ1, Γ2, Γ4 → 1<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Γ1, Γ2, Γ4 → 2<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Διάρκεια: 20' - 26' λεπτά

### **ΦΕ2 - ΕΛΕΓΧΟΣ LED, ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΧΑΡΑΞΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.**

Εύρεση παραμέτρων  $V_F$  και  $I_F$  από φυλλάδια κατασκευαστών, έλεγχος led, λήψη μετρήσεων αυτών των παραμέτρων, χάραξη Χαρακτηριστικής Καμπύλης Μεταφοράς led και Ευθείας Φόρτου και εύρεση του Σημείου Λειτουργίας

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Δ1, Σ1 → 1<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Γ3, Δ2 → 2<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Δ3, Δ4 → 3<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Δ5, Δ6 → 4<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Δ7 → 5<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Διάρκεια: 50' λεπτά

### **ΦΕ3 - ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LED ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Χάραξη Χαρακτηριστικής Καμπύλης Μεταφοράς led με τη χρήση λογιστικού φύλλου και ολοκληρωμένος υπολογισμός Σημείου Λειτουργίας led.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Δ4 → 1<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Δ1, Δ5, Δ6 → 2<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Δ1, Δ2, Σ1 → 3<sup>η</sup> Δραστηριότητα

Εργασία για το σπίτι

## **ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ**

Το συγκεκριμένο σενάριο, για να υπάρχει πληρέστερη κάλυψη του θέματος των leds θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις άλλες μορφές και εξειδικευμένες χρήσεις αυτών.

Αφού διδαχθούν τα leds όλων των τύπων μπορεί να ζητηθεί η δημιουργία πληρέστερων εννοιολογικών χαρτών, διαδικτυακά με τη συνεργασία όλων (ή ανά ομάδες) των μαθητών.

## ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Τ.Π.Ε..

Η προστιθέμενη Αξία των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν σ' αυτό το διδακτικό σενάριο ήταν η εξής:

**Εικόνες:** για την οπτικοποίηση των οδηγιών ώστε να καταστούν απολύτως σαφής,

**Εννοιολογικός Χάρτης:** για την αναπαράσταση και την οργάνωση των ιδεών του μαθητή σχετικά με το υπό μελέτη θέμα ώστε να μην αποτελεί αναπαραγωγή απομνημονευμένης πληροφορίας και αδρανούς γνώσης.

**Προσομοίωση:** Στη μαθησιακή διαδικασία, η προσομοίωση θέτει το μαθητή σε καταστάσεις παρόμοιες με την πραγματικότητα που του παρέχουν ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για αποφάσεις, δράσεις και ερωτήματα.

**Στοχευόμενη Ιστοξερεύνηση:** αφορά την 2<sup>η</sup> Δραστηριότητα του Φ.Ε. 3. όπου ο μαθητής καλείται να εντοπίσει, ερμηνεύσει και αξιοποιήσει την πληροφορία σε αυθεντικές καταστάσεις.

**Λογιστικό φύλλο:** Τα βασικά σημεία για την αξιοποίηση του λογιστικού φύλλου ως γνωστικού εργαλείου δυναμικής μοντελοποίησης στη μαθησιακή διαδικασία συνοψίζονται ως εξής (Μικρόπουλος, 2006):

- ο κατάλληλη κατηγοριοποίηση και οργάνωση των δεδομένων
- ο αναγνώριση όλων των σημαντικών μεταβλητών
- ο καθορισμός του εύρους τιμών των μεταβλητών
- ο δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών
- ο επιλογή κατάλληλων τύπων γραφημάτων για την ακριβή αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων και την ανάδειξη νέας πληροφορίας».

**Χρήση Διαδικτύου για απάντηση στο Ερωτηματολόγιο και για κατέβασμα/ανέβασμα αρχείων:** Γίνεται υπερκειμενική και γενικότερα υπερμεσική χρήση του Η/Υ-Διαδικτύου, με αποτέλεσμα το δίδυμο αυτό να μετατραπεί από μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών σε γεννήτρια πραγματικότητας.



## ΤΟ LED ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διάρκεια: 20' - 26' λεπτά

Ατομική εργασία

Όνοματεπώνυμο: .....

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1<sup>η</sup>

Η led ως ημιαγωγός και φωτεινή ένδειξη/πηγή

#### Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **συνδέεις τις έννοιες led, ημιαγωγός, φωτεινή πηγή, Άνοδος Κάθοδος Ορθή Πόλωση μεταξύ τους.**

#### Εργασία

Δημιουργήστε ένα Εννοιολογικό Χάρτη στο Smart Cloud διαβάζοντας την παρακάτω παράγραφο. Λάβετε ένα print-screen αυτού του χάρτη και σώστε το αρχείο στο home folder του λογαριασμού σας.

**Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode)**, αποκαλείται ένας [ημιαγωγός](#) (με ακροδέκτες Άνοδος και Κάθοδος) ο οποίος εκπέμπει φωτεινή [ακτινοβολία](#) στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική [τάση](#) κατά τη φορά ορθής πόλωσης (forward-biased).

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2<sup>η</sup>

Η led ως ημιαγωγός και φωτεινή ένδειξη/πηγή (Ανακεφαλαίωση)

#### Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **συνδέεις τις έννοιες led, ημιαγωγός, φωτεινή πηγή, Άνοδος Κάθοδος Ορθή Πόλωση μεταξύ τους.**

#### Εργασία

Δημιουργήστε ένα Εννοιολογικό Χάρτη στο Smart Cloud συνδέοντας τις παρακάτω έννοιες. Λάβετε ένα print-screen αυτού του χάρτη και σώστε το αρχείο στο home folder του λογαριασμού σας.

**Ημιαγωγός,  
 Φωτεινή Πηγή,  
 Ορθή Πόλωση,  
 Light Emitting Diode,  
 Δίοδος Εκπομπής Φωτός,  
 Ανάστροφη Πόλωση,  
 Άνοδος,  
 Ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας,  
 Κάθοδος**



Το εκπαιδευτικό υλικό αυτής της διδακτικής ενότητας βρίσκεται:

1. **Κείμενο:** Δίοδος Φωτοεκπομπής.pdf (<https://bit.ly/2tcV1kw>)  
**Εικόνες:** led example.png (<https://bit.ly/2GiDQXv>),  
Leds polarity.jpg (<https://bit.ly/2Guwtel>),  
Led test forward polarity.jpg (<https://bit.ly/2SmYr2v>),  
Led test reverse polarity.jpg (<https://bit.ly/2DbqcBz>),  
Led measurement.png (<https://bit.ly/2GegUI2>)  
**Datasheets:** nte3004.pdf (<https://bit.ly/2RPwdc7>),  
Bright Led specs.pdf (<https://bit.ly/2Tuih97>)
  
2. **Φύλλο Εργου 1 (Αυτό το φύλλο)**  
(<https://bit.ly/2RObFks>)
  
3. **Φύλλο Εργου 2**  
(<https://bit.ly/2SjtZXQ>)
  
4. **Εργασία για το σπίτι (Φυλλο Εργου 3)**  
(<https://bit.ly/2GucbSG>)

**ΕΛΕΓΧΟΣ LED, ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,  
ΧΑΡΑΞΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.**

Διάρκεια: 50' λεπτα

Ατομική εργασία

Ονοματεπώνυμο: .....

**ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1<sup>η</sup>**

Εύρεση παραμέτρων  $V_F$  και  $I_F$  από φυλλάδια κατασκευαστών

**Μαθησιακό αποτέλεσμα:**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να βρίσκεις τις παραμέτρους: Τάση Ορθής Πόλωσης  $V_F$  και Ρεύμα Ορθής Πόλωσης  $I_F$  από τα φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών των κατασκευαστών (Datasheets).

Από το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών ενός κατασκευαστή, στη προκειμένη περίπτωση της NTE Electronics Inc. βλέπουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά μιας led και ειδικότερα το είδος της πρόσμειξης για να μας δώσει το Super Red χρώμα.

**NTE3004  
Light Emitting Diode (LED)  
Super Bright Red, Axial Lead**

**Features:**

- Super Red Source Color (GaAlAs) with Red Diffused Lens
- Reliable and Rugged
- Less Than 100ns Turn On Time
- Cool Beam, Safe to Touch
- Superior Resistance to Moisture

Επίσης βλέπουμε κάποιες προτεινόμενες εφαρμογές

**Applications:**

- Small Indicator for Indoor Applications
- Flat Backlight for LCD, Switches and Symbols
- Indicator and Backlight in Office Equipment

Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της led

**Electrical Characteristics:** ( $T_A = +25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Forward Voltage	$V_F$	$I_F = 20\text{mA}$	1.6	1.9	2.4	V
Luminous Intensity	$I_V$	$I_F = 20\text{mA}$	30	45	70	mcd
Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$	$I_F = 20\text{mA}$	55	60	65	deg.
Dominant Wavelength	$\lambda_d$	$I_F = 20\text{mA}$	640	645	650	nm
Peak Emission Wavelength	$\lambda_p$	$I_F = 20\text{mA}$	655	660	665	nm
Spectrum Radiation Bandwidth	$\Delta\lambda$	$I_F = 20\text{mA}$	-	25	-	nm

Στη πρώτη σειρά του πίνακα παρατηρούμε ότι η Τάση Ορθής Πόλωσης της led ( $V_F$ ) κυμαίνεται από 1,6V έως 2,4V για Ρεύμα Ορθής Πόλωσης ( $I_F$ ) 20mA. Η ασάφεια στην Τάση Ορθής Πόλωσης της led οφείλεται στις ανοχές της κατασκευαστικής διαδικασίας όπως άλλωστε είδαμε και με την ανοχή των αντιστάσεων. Αυτές οι δύο παράμετροι της led, είναι που μας ενδιαφέρουν εμάς τους τεχνικούς. Το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών ενός κατασκευαστή περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες αλλά αυτές αφορούν του μηχανικούς σχεδιασμού κυκλωμάτων.

### Εργασία

Συμπλήρωσε τις παραμέτρους στα αντίστοιχα πεδία:

1. Όπως φαίνεται στην οθόνη προβολής της τάξεως ή όπως μπορείς να δεις εδώ: <https://bit.ly/2Tuih97> αυτό είναι ένα άλλο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών άλλου κατασκευαστή. Συμπλήρωσε τις τιμές των παραμέτρων για την Bright Red led, στα παρακάτω πεδία:

$V_F = \dots\dots\dots(V)$  (Typical)

$V_F = \dots\dots\dots(V)$  (Maximum)

$I_F = \dots\dots\dots(mA)$

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2<sup>η</sup>

### Ελεγχος καλής λειτουργίας της LED

#### Μαθησιακό αποτέλεσμα:


 
 
 
 
 

 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **αναγνωρίζεις τους ακροδέκτες: Άνοδος και Κάθοδος σε δεδομένη LED και να ελέγχεις τη καλή λειτουργία αυτής.**

Κατά τη θεωρητική εισαγωγή είδαμε σ' αυτές τις δύο εικόνες [led example.png](#) και [Leds polarity.jpg](#) τον τρόπο αναγνώρισης του αρνητικού ακροδέκτη (Κάθοδος) και του θετικού ακροδέκτη (Άνοδος).

Όπως φαίνεται στην οθόνη προβολής της τάξεως ή όπως μπορείς να δεις εδώ: [Led test forward polarity.jpg](#) (<https://bit.ly/2SmYr2v>) και εδώ: [Led test reverse polarity.jpg](#) (<https://bit.ly/2DbqcBz>), αυτοί είναι οι δύο τρόποι ελέγχου της led (κατά την ορθή φορά και κατά την ανάστροφη φορά αντίστοιχα). Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία με την οποία ελέγχουμε τη δίοδο P-N.

**Επαναλαμβάνουμε** περιληπτικά τη διαδικασία:

1. Θέτουμε σε λειτουργία το πολύμετρο.
2. Θέτουμε το πολύμετρο σε τύπο λειτουργίας: Ελεγχος Διόδων.
3. Ελέγχουμε τη led κατά την **Ορθή Πόλωση**. Ο κόκκινος ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Άνοδο της led και ο μαύρος ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Κάθοδο της led [Led test forward polarity.jpg](#). Εάν η led είναι σε καλή κατάσταση η ένδειξη αποτελεί την Τάση Ορθής Πόλωσης ( $V_F$ ) αυτής και ταυτόχρονα ανάβει αμυδρώς. Εάν η ένδειξη ξεφεύγει από αυτό που αναμένουμε και δεν ανάβει τότε είναι βλαμμένη (π.χ. άπειρη τιμή: η led έχει διακοπή, πολύ μικρή τιμή: η led είναι βραχυκυκλωμένη). Προσοχή!!!! Πρέπει να ξέρουμε τι περίπου led ελέγχουμε ειδικά αν αυτή έχει διαφανές περίβλημα. ( Βλέπε τον σχετικό πίνακα παρακάτω, ο οποίος όμως δεν περιλαμβάνει τη led υπέρυθρης ακτινοβολίας η οποία έχει:  $1,2V < V_F < 1,6V$ ).
4. Ελέγχουμε τη led κατά την **Ανάστροφη Πόλωση**. Ο κόκκινος ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Κάθοδο της led και ο μαύρος ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Άνοδο της led [Led test reverse polarity.jpg](#). Εάν η led είναι σε καλή κατάσταση η ένδειξη είναι το άπειρο του πολυμέτρου. Οποιαδήποτε άλλη ένδειξη υπονοεί ότι η led είναι βλαμμένη.

	Color of LED	Voltage Drop (Volt)
	Red	1.63 ~ 2.03
	Yellow	2.10 ~ 2.18
	Oreange	2.03 ~ 2.10
	Blue	2.48 ~ 3.7
	Green	1.9 ~ 4.0
	Violet	2.76 ~ 4.0
	UV	3.1 ~ 4.4
	White	3.5

**Εργασία**

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Ελέγχοντας τα έξι αριθμημένα δείγματα led κατά την **Ορθή** και **Ανάστροφη Πόλωση** συμπληρώστε τον πίνακα αποφαινόμενοι για την κατάσταση της led στην τελευταία στήλη.

α/α	Ορθή Πόλωση (mV)	Ανάστροφη Πόλωση	Ανάβει / Χρώμα	Κατάσταση led
1				
2				
3				
4				
5				
6				

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3<sup>η</sup>

### Λήψη μετρήσεων παραμέτρων $V_F$ και $I_F$ της LED και χάραξη της Χαρακτηριστικής Καμπύλης Μεταφοράς αυτής

#### **Μαθησιακό αποτέλεσμα:**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να λαμβάνεις μετρήσεις των παραμέτρων  $V_F$  και  $I_F$  της LED με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής προσομοίωσης (Εργασία 1), να παρατηρείς τη συμπεριφορά της LED (Εργασία 2), και να χαράσσεις την Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς αυτής (Εργασία 3).

Στην Ηλεκτρολογία-Ηλεκτρονική προκειμένου να διερευνήσουμε τη συμπεριφορά ενός εξαρτήματος / συστήματος, η συνήθης τεχνική πρακτική είναι να μεταβάλλουμε τη τάση εισόδου (ανεξάρτητη μεταβλητή) και να παρατηρούμε τις μεταβολές ενός άλλου μεγέθους στην έξοδο (εξηρητημένη μεταβλητή), συνήθως του ρεύματος. Τις τιμές αυτές τις παραθέτουμε σε πίνακα. Πάνω σ' ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων του οποίου ο οριζόντιος άξονας είναι η παράμετρος εισόδου (ανεξάρτητη μεταβλητή) και ο κάθετος άξονας είναι η παράμετρος εξόδου (εξηρητημένη μεταβλητή), τοποθετούμε τα σημεία των οποίων οι συντεταγμένες αποτελούν τα ζεύγη τιμών του προηγούμενου πίνακα. Η χάραξη με γραφικό τρόπο της καμπύλης που προκύπτει από τα σημεία, οι συντεταγμένες των οποίων είναι οι παραμέτροι εισόδου / εξόδου του προηγούμενου πίνακα, αποτελεί την Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς Εισόδου- Εξόδου του συγκεκριμένου εξαρτήματος / συστήματος.

Μέχρι στιγμής έχουμε διερευνήσει, κατ' αυτό το τρόπο, την αντίσταση  $R$  όπου η «καμπύλη» αυτή είναι ευθεία αφού περιγράφεται από το νόμο του Ohm ( $I = V_R / R$ ),

και τη δίοδο επαφής P-N, d όπου η καμπύλη αυτή είναι όντως καμπύλη αφού περιγράφεται από το εξίσωση του Shockley ( $I = I_S * (e^{(V_d / (nV_t))} - 1)$ ).

#### **Εργασία 1**

Ακλούθησε τα βήματα υλοποίησης της εργαστηριακής άσκησης και καταγράψετε τις τιμές των μετρήσεων στον σχετικό πίνακα:

1. Συνδέσου στη ιστοσελίδα: <https://www.tinkercad.com/> και κάνε **Sign in** με τον λογαριασμό σου.
2. Από τη αριστερή στήλη επιλογών επίλεξε: **Circuits** και κατόπιν περί το μέσον και στο επάνω μέρος της οθόνης επίλεξε το πράσινο «κουμπί» με το όνομα : **Create new Circuit**.
3. Στην επόμενη σελίδα :  
σύρε τα όργανα και εξαρτήματα στη «επιφάνεια εργασίας» της εφαρμογής, σύνδεσέ τα μεταξύ τους,  
δήλωσε το εν παραλλήλω συνδεδεμένο, προς τη led, όργανο ως **Voltmeter**,  
δήλωσε το εν σειρά συνδεδεμένο, προς τη led, όργανο ως **Ammeter (Ampere-meter)**,  
άλλαξε το όνομα του κυκλώματος  
όπως φαίνεται στην οθόνη προβολής της τάξεως ή όπως μπορείς να δεις εδώ: <https://bit.ly/2GegUI2>.
4. Στο άνω δεξιά τμήμα της οθόνης επίλεξε το «πλήκτρο» : **Start Simulation**, επίλεξε το τροφοδοτικό, βεβαιώσου ότι ο διακόπτης του είναι: **ON** και στο παράθυρο που αναδύθηκε θέσε τη τιμή πεδίου: **Current** στο 0,1 τουλάχιστον (ώστε να μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον 100mA ρεύμα).
5. Περιστρέφοντας προσεκτικά το πάνω ποτενσιόμετρο του τροφοδοτικού (που ρυθμίζει τη τάση εξόδου αυτού) αύξανε τη τάση εξόδου ανά 0,4V και συμπλήρωνε στον παρακάτω πίνακα τις τιμές  $V_F$  του βολτομέτρου και  $I_F$  του αμπερομέτρου. (Εναλλακτικά της περιστροφής του ποτενσιόμετρου, είναι πιο εύκολο έχοντας επιλέξει το τροφοδοτικό στο αναδυμένο παράθυρο να συμπληρώσεις τη επιθυμητή τάση εξόδου στο πεδίο: **Voltage**.) Στη στήλη του πίνακα με το όνομα: **Κατάσταση led**, σημείωσε ότι αλλαγές παρατηρείς στη led ( δεν ανάβει, ανάβει αμυδρά, ανάβει κανονικά, ανάβει πολύ, φαίνεται ένα θαυμαστικό (και τι σημαίνει αυτό) κ.λ.π.).  
Τις τιμές των στηλών  $V_F$  και  $I_F$  θα τις μεταφέρεις και σ' ένα πρόχειρο φύλλο χαρτί γιατί θα χρειασθούν για εργασία που θα πραγματοποιήσεις στο σπίτι.

α/α	Τάση εξόδου τροφοδοτικού (V)	V <sub>F</sub> (V)	I <sub>F</sub> (mA)	Κατάσταση led
1	0			
2	0,4			
3	0,8			
4	1,2			
5	1,6			
6	2			
7	2,4			
8	2,8			
9	3,2			
10	3,6			
11	4			
12	4,4			
13	4,8			
14	5,2			
15	5,6			
16	6			
17	6,4			
18	6,8			
19	7,2			
20	7,6			
21	8			
22	8,4			
23	8,8			
24	9,2			

6. Αφού συμπληρώσεις τον πίνακα, στο άνω δεξιά τμήμα της οθόνης επέλεξε το «πλήκτρο» : **Stop Simulation**, επέλεξε το εικονίδιο: **TINKERCAD** (πάνω αριστερά) και στη νέα σελίδα στο άνω δεξιά μέρος επιλέγεις το εικονίδιο του προφίλ σου και επιλέγεις: **Log out**.



## Εργασία 2

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις ανοικτού τύπου που αφορούν την κατάσταση της led:

1. Από ποιες τιμές των  $V_F$  και  $I_F$  αρχίζει να ανάβει αμυδρά η led;

.....

2. Από ποιες τιμές των  $V_F$  και  $I_F$  αρχίζει να ανάβει κανονικά, κατά τη γνώμη σου, η led;

.....

3. Από ποιες τιμές των  $V_F$  και  $I_F$  αρχίζει να ανάβει πολύ, κατά τη γνώμη σου, η led;

.....

4. Σε ποιες τιμές των  $V_F$  και  $I_F$  εμφανίζεται ένα θαυμαστικό και τι σημαίνει αυτό;

.....

.....

5. Από τις παραπάνω απαντήσεις για ποιες τιμές των  $V_F$  και  $I_F$ , λειτουργεί κανονικά, κατά τη γνώμη σου, η led; Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής όπως είδαμε σε προηγούμενη δραστηριότητα; Αν υπάρχει σημαντική διαφορά, που οφείλεται κατά τη γνώμη σου;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


## Εργασία 3

Χάραξε τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led στην επόμενη millimeter σελίδα:

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις διαστάσεις της millimeter σελίδας, επέλεξε τις κατάλληλες κλίμακες για την απεικόνιση των τιμών στον οριζόντιο άξονα (ανεξάρτητη μεταβλητή,  $V_F$ ) και στον κάθετο άξονα (εξηρητημένη μεταβλητή,  $I_F$ ) όπως κάναμε για τις αντίστοιχες εργασίες με την αντίσταση και τη δίοδο P-N d. Η Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led πρέπει να «χωρά» στη millimeter σελίδα αλλά και να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής.

**Υπενθυμίζουμε** ότι σημειώνουμε πρώτα, προσεκτικά, τα σημεία που αντιστοιχούν στα ζεύγη τιμών του πίνακα. Επειτα μ' ένα μολύβι σχεδιάζουμε, με ελεύθερο χέρι, μια συνεχόμενη αχνή γραμμή προσπαθώντας να αφήσουμε τα μισά σημεία αριστερά και τα άλλα μισά δεξιά (ως προς την οριζόντια διάσταση) και ταυτόχρονα τα μισά σημεία επάνω και τα άλλα μισά κάτω (ως προς την κάθετη διάσταση). Σημεία τα οποία ξεφεύγουν εμφανώς από το «νέφος των σημείων» τα παραλείπουμε καθώς τα θεωρούμε σφάλματα μέτρησης. Σβήνουμε και ξανασχεδιάζουμε τη γραμμή μέχρι να μείνουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Τότε «περνάμε» από πάνω τη γραμμή με μπλε στυλό.



 



## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4<sup>η</sup>

### Χάραξη Ευθείας Φόρτου και εύρεση Σημείου Λειτουργίας

#### **Μαθησιακό αποτέλεσμα:**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **προσδιορίζεις γραφικά την Ευθεία Φόρτου πάνω στην Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της LED** (Εργασία 1) και να **ευρίσκεις το Σημείο Λειτουργίας αυτής για δεδομένο κύκλωμα** (Εργασία 2).

Από το βιβλίο της θεωρίας έχουμε μάθει να χαράσσουμε την Ευθεία Φόρτου σε δεδομένο κύκλωμα διόδου P-N. Βλέπετε σχετικά τους παρακάτω συνδέσμους:


[ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ \(ΘΕΩΡΙΑ\)](#) (Ενότητα: 3.3.2)

<https://bit.ly/2WBWY7y>

και για όσους έχουν smartphone ή tablet με camera μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το διπλανό QR code. Η led είναι και αυτή μια δίοδος, και έτσι θα ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογία.



**Υπενθυμίζουμε** ότι η Ευθεία Φόρτου ως ευθεία ορίζεται από δύο σημεία. Για το δεδομένο κύκλωμα με το οποίο πήραμε τις μετρήσεις στην **Εργασία 1**, της προηγούμενης δραστηριότητας ( <https://bit.ly/2GegUI2> ) θεωρούμε ότι η αντίσταση του Αμπερομέτρου είναι μηδενική και η αντίσταση του Βολτομέτρου άπειρη. Έτσι το κύκλωμα αποκτά την παρακάτω απλοποιημένη μορφή (από το βιβλίο της θεωρίας):

 

**Σχήμα 3.3.6.** Γραφική επίλυση. (α) Κύκλωμα (β) Ευθεία φόρτου

Στο δεδομένο κύκλωμα έχουμε επιλέξει τη συγκεκριμένη αντίσταση  $R_L$  ώστε η led να λειτουργεί κανονικά με τάση τροφοδοσίας  $(V_i) = 5V$ . Από τον χρωματικό κώδικα της αντίστασης μπορείς να υπολογίσεις την τιμή της  $R_L$ .

Στο παραπάνω σχήμα 3.3.6 (β) η Ευθεία Φόρτου είναι αυτή με το μπλε χρώμα και βλέπουμε ότι τα δύο σημεία που την ορίζουν είναι:

$$(0, V_i / R_L) \text{ και } (V_i, 0)$$

### Εργασία 1

Ακολουθήσε τα παρακάτω βήματα:

1. Κάνε τους υπολογισμούς ώστε να βρεις τα αριθμητικά δεδομένα των σημείων τομής.
2. Βρες τα σημεία πάνω στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων στη millimeter σελίδα που χάραξες τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led.
3. Σχεδίασε με χάρακα και **μπλε** στυλό την ευθεία που περνά από αυτά τα δύο σημεία.

Το Σημείο Λειτουργίας της led είναι το σημείο τομής της Ευθείας Φόρτου με τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led. Οι συντεταγμένες αυτού του σημείου ( $V_F$ ,  $I_F$ ) αποτελούν και τις παραμέτρους λειτουργίας της led.

Στη πραγματικότητα για τις ενδεικτικές led, η περιοχή τιμών 10 mA έως 20mA για τη παράμετρο  $I_F$ , μας παρέχει ασφάλεια στη λειτουργία της led και τη κατάλληλη ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας.

### Εργασία 2

Ακολουθήσε τα παρακάτω βήματα και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις ανοικτού τύπου:

1. Από το σημείο τομής της Ευθείας Φόρτου με τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led, με τη βοήθεια χάρακα φέρε παράλληλη ευθεία προς τον κάθετο άξονα, μέχρι να τμήσει τον οριζόντιο άξονα. Σημείωσε την τετμημένη αυτή στο πεδίο  $V_F$  του **βήματος 3**. παρακάτω.
2. Από το σημείο τομής της Ευθείας Φόρτου με τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led, με τη βοήθεια χάρακα φέρε παράλληλη ευθεία προς τον οριζόντιο άξονα, μέχρι να τμήσει τον κάθετο άξονα. Σημείωσε την τεταγμένη αυτή στο πεδίο  $I_F$  του **βήματος 3**. παρακάτω.

3.  $V_F = \dots\dots\dots(V)$   $I_F = \dots\dots\dots(mA)$

Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής όπως είδαμε σε προηγούμενη δραστηριότητα; Αν υπάρχει σημαντική διαφορά, που οφείλεται κατά τη γνώμη σου;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5<sup>η</sup>

### Υπολογισμός αντίστασης προστασίας της LED

#### **Μαθησιακό αποτέλεσμα:**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **υπολογίζεις την αντίσταση προστασίας της LED από το Σημείο Λειτουργίας για δεδομένο κύκλωμα.**

Πως όμως επιλέξαμε τη συγκεκριμένη αντίσταση και γιατί;

Στο εισαγωγικό κείμενο της προηγούμενης δραστηριότητας κάνοντας τη παραδοχή ότι η αντίσταση του Αμπερομέτρου είναι μηδενική και η αντίσταση του Βολτομέτρου άπειρη το κύκλωμα παίρνει την απλοποιημένη μορφή του σχήματος 3.3.6.(α)

Θεωρώντας ότι η τάση της πηγής ( $V_i$ ) είναι 5V και ότι σύμφωνα με τον κατασκευαστή οι ασφαλείς παράμετροι για τη led είναι  $V_F = 1,8V$  και  $I_F = 15mA$  προχωράμε ως εξής:

(Για να συμβαδίζουμε με τους συμβολισμούς του σχήματος έχουμε:  $V_F = V_D$ ,  $I_F = I_D$ )

Από τον ΝΤΚ έχουμε:  $V_i = V_D + V_L \Rightarrow V_L = V_i - V_D \Rightarrow V_L = 5V - 1,8V \Rightarrow V_L = 3,2V$

Από τον νόμο του Ohm έχουμε:  $R_L = V_L / I_D \Rightarrow R_L = 3,2V / 0,015A \Rightarrow R_L = 213,333\Omega$

Επιλέγουμε να αγοράσουμε τη πλησιέστερη αντίσταση σύμφωνα με την τυποποίηση E24 που είναι 220Ω +/-5%. (Συνήθως επιλέγουμε την πλησιέστερη προς τα πάνω τιμή, εκτός αν η χαμηλότερη τυποποιημένη είναι αρκετά κοντά στην υπολογισθείσα.)

Με τη νέα αντίσταση, όμως, αν θεωρήσουμε ότι η  $V_D$  παραμένει η ίδια το ρεύμα  $I_D$  θα πάρει τιμή:

$I_D = V_L / R_L \Rightarrow I_D = 3,2V / 220\Omega \Rightarrow I_D = 0,0145A$  που αποτελεί ελάχιστη μεταβολή σε σχέση με την αρχική τιμή ρεύματος. Πάντως η πιο σωστή λύση στη περίπτωση αυτή είναι ο σχεδιασμός της Ευθείας Φόρτου όπως είδαμε στη προηγούμενη δραστηριότητα.

Τέλος υπολογίζουμε και την ισχύ που πρέπει να διαχειριστεί αυτή η αντίσταση που υπολογίζεται από τον τύπο:  $P = V_L * I_D \Rightarrow P = 3,2V * 0,015A \Rightarrow P = 0,048W$ .

Η μικρότερη ισχύς αντίστασης που μπορούμε να αγοράσουμε είναι αυτή του  $1/8W = 0,125W$ .

#### **Εργασία**

Υπολόγισε την αντίσταση προστασίας της led λαμβάνοντας υπ' όψη τα δεδομένα του παρακάτω προβλήματος:

1. Λαμβάνοντας υπ' όψη το κείμενο εισαγωγής αυτής της δραστηριότητας υπολόγισε την αντίσταση προστασίας της led με παραμέτρους λειτουργίας  $V_F = 1,8V$  και  $I_F = 15mA$  και τάση τροφοδοσίας του κυκλώματος  $V_i = 9V$ . Επίσης υπολόγισε την ισχύ αυτής της αντίστασης.

2. Ποια τυποποιημένη κατά E24 αντίσταση επιλέγεις;.....

3. Σύμφωνα με το εισαγωγικό κείμενο της 4<sup>ης</sup> Δραστηριότητας αυτού του Φύλλου Εργου με τη τυποποιημένη αντίσταση που επέλεξες σχεδίασε στην υπάρχουσα Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς μια νέα Ευθεία Φόρτου με **μαύρο** στυλό.

4. Σύμφωνα με την **Εργασία 2.** της 4<sup>ης</sup> Δραστηριότητας αυτού του Φύλλου Εργου βρες τις συντεταγμένες του νέου Σημείου Λειτουργίας που αποτελούν και τις παραμέτρους της led.  $V_F = \dots\dots\dots(V)$   $I_F = \dots\dots\dots(mA)$   
Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν στις τιμές των δεδομένων του προβλήματος; Αν υπάρχει σημαντική διαφορά, που οφείλεται κατά τη γνώμη σου;

**ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LED ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΦΥΛΛΟΥ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

Εργασία για το σπίτι

Ατομική εργασία

Όνοματεπώνυμο: .....

**ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1<sup>η</sup>**

Χάραξη Χαρακτηριστικής Καμπύλης Μεταφοράς led με τη χρήση λογιστικού φύλλου.

Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **χαράζεις τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led με τη χρήση λογιστικού φύλλου.**

**Εργασία 1**

Χάραξε τη Χαρακτηριστική Καμπύλη Μεταφοράς της led με τη χρήση λογιστικού φύλλου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Στην **Εργασία 1**, της 3<sup>ης</sup> **Δραστηριότητας** του **Φύλλου Έργου 2**, μετέφερε τις τιμές των στηλών  $V_F$  και  $I_F$  σ' ένα πρόχειρο φύλλο χαρτί. Αυτές τις τιμές θα τις μεταφέρεις σε δύο διπλανές στήλες στο λογιστικό φύλλο Excell της Microsoft, ή στο Calc της Open Office ή της Libre Office ( αριστερή στήλη η ανεξάρτητη μεταβλητή  $V_F$  και δεξιά η εξηρημένη μεταβλητή  $I_F$  ).
2. Επιλέγοντας τις δύο στήλες δημιουργείς ένα γράφημα **Διασποράς** με ομαλές γραμμές και δείκτες.
3. Επιλέγεις την κατάλληλη περιοχή τιμών για τους δύο άξονες του γραφήματος.
4. Ονομάζεις καταλλήλως το γράφημα και τους άξονες αυτού.
5. Το αρχείο που θα δημιουργήσετε θα το ανεβάσετε εδώ. (<https://bit.ly/2RJUrFL>)

## ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2<sup>η</sup>

### Ολοκληρωμένος υπολογισμός Σημείου Λειτουργίας led.

Μαθησιακό αποτέλεσμα:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα είσαι σε θέση να **υπολογίζεις την αντίσταση προστασίας δεδομένου τύπου led για δεδομένο κύκλωμα και να ορίζεις το Σημείο Λειτουργίας της led.**

Το πληροφοριακό υλικό για την εκτέλεση της παρακάτω εργασίας βρίσκεται σ' αυτό τον σύνδεσμο: <https://bit.ly/2SjtZXQ>. Είναι το **Φύλλου Εργου 2**, απ' όπου διαβάζοντας τα εισαγωγικά κείμενα των **Δραστηριοτήτων 4<sup>η</sup>** και **5<sup>η</sup>** έχεις όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκτέλεση της εργασίας.

#### **Εργασία**

Υπολόγισε την αντίσταση προστασίας της TLUR640 led, για να χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτικό λαμπάκι σε κύκλωμα τροφοδοσίας 12V και να ορίσεις το Σημείο Λειτουργίας αυτής, εκτελώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Βρες το φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή στο διαδίκτυο.

Ανεβάσετε το φυλλάδιο [εδώ](https://bit.ly/2RJUrFL). (<https://bit.ly/2RJUrFL>)

Ποιος είναι ο κατασκευαστής;.....

Τι χρώμα έχει η led;.....

2. Βρες και συμπλήρωσε τις τιμές των παρακάτω παραμέτρων:

$V_F = \dots\dots\dots(V)$  (Typical)       $V_F = \dots\dots\dots(V)$  (Maximum)       $I_F = \dots\dots\dots(mA)$

3. Υπολόγισε την Αντίσταση και την Ισχύ της αντίστασης προστασίας της led που θα χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτικό λαμπάκι σε κύκλωμα τροφοδοσίας 12V.

$R = \dots\dots\dots(\Omega)$

$P = \dots\dots\dots(W)$

4. Σύμφωνα με την τυποποίηση E24 ποια αντίσταση του εμπορίου, και σε τι ισχύ, θα χρησιμοποιήσεις;

$R = \dots\dots\dots(\Omega)$

$P = \dots\dots\dots(W)$

5. Στον παρακάτω χώρο σχεδίασε με ελεύθερο χέρι το κύκλωμα μιας πηγής 12V συνδεδεμένη σε σειρά με την TLUR640 led και την αντίσταση του εμπορίου που βρήκες στο προηγούμενο βήμα.



6. Στο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή υπάρχει το **γράφημα Forward Current vs. Forward Voltage**. Με όποιο τρόπο θέλεις απομόνωσε και εκτύπωσε σε ένα φύλλο χαρτί μόνο αυτό το γράφημα (Προσοχή!!!! Θα το επιστρέψεις μαζί με το παρόν Φύλλο Εργου για αξιολόγηση.) Προέκτεινε τον οριζόντιο άξονα της **Forward Voltage** μέχρι τα 15V διατηρώντας την κλίμακα των τιμών της τάσεως αυτού του άξονα. Σχεδίασε πάνω στο γράφημα αυτό, την Ευθεία Φόρτου του κυκλώματος του προηγούμενου βήματος.

**Προσοχή!!!! Ο κάθετος άξονας έχει λογαριθμική κλίμακα τιμών ενώ ο οριζόντιος άξονας έχει γραμμική κλίμακα τιμών.**

7. Με γραφικό τρόπο υπολόγισε βρες τις συντεταγμένες του Σημείου Λειτουργίας που αποτελούν και τις παραμέτρους της led.

$$V_F = \dots\dots\dots(\text{V})$$

$$I_F = \dots\dots\dots(\text{mA})$$

8. Τι παρατηρήσεις έχεις να κάνεις για το Σημείο Λειτουργίας της led;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3<sup>η</sup>

**Εργασία**  
Απαντήστε υποχρεωτικά στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που θα βρείτε [εδώ \(https://bit.ly/2WQahBC\)](https://bit.ly/2WQahBC).